

Identifica els components dels següents circuits i explica el seu funcionament.

